

Ultralineare FET-Kurzwellen-Endstufe

Arno Weidemann, DL9AH

Dieser Beitrag stellt eine 700-W-Selbstbau-PA vor, die geringe Bauteilkosten mit hoher Qualität verbindet. Die Leistung wird dabei aus 22 IRF820-FETs gewonnen.

